

<b>C06 222 Représentations symboliques : SCHEMA ELECTRIQUE 02</b>	<b>_ STI2D :</b>
<b>Nom :</b>	Auteur : Claude BERRA
<b>Prénom :</b>	Version du 10/02/2013

**Document réponse  
ACTIVITE SCHEMAS**

A partir du schéma de principe (voir feuilles précédentes), des exemples de câblage d'un module programmable Zelio et les composants d'entrées/sorties disponibles sur la partie opérative de Zeliocoulis.

Compléter ce tableau avec les noms des Entrées, Sorties et des Composants de Zeliocoulis.

NOM	ENTREES	SORTIES
Bouton Poussoir 1	I1	
Moteur (ouverture) KM1		
Moteur (fermeture) KM2		

Compléter les 2 folios sur WinRelais (un pour les entrées, l'autre pour les sorties) à partir du fichier à compléter (schema.xrs) fourni.

Montrer le résultat au professeur (qui imprimera s'il le désire)

Visa Professeur

